

# 邏輯系統實驗

Lab 11 分析 Testbench

2022/05/24

第 5 組	
組員姓名	學號
林珮玉	E24084096
廖本恩	E24102179
蘇冠誠	E24084143

# 基礎題：

## 1. 簡述題目：

選擇一堂之前實驗課中所有實驗的 testbench 來做報告，分析 testbench 的程式碼邏輯、意義(越詳細越高分)



## 2. 實現方式：

我們選擇 Lab4 的實驗來分析

tb1-1.v

簡述題目：保全系統

利用 Verilog 的 Gate Level 來描述保全系統電路並驗證

  

```
module tb ();
    // 設定保全門口所需的輸入與輸出之變數
    reg s0,s1,s2,s3;
    wire e,f,g,h;
```

```

problem1_1 pb1 (
    .s0(s0),
    .s1(s1),
    .s2(s2),
    .s3(s3),
    .e(e),
    .f(f),
    .g(g),
    .h(h)
);

// Initialization
// 利用行為層次語法，設定各個初始區塊
initial
begin
    $display("-----");
    $display("-- Simulation Start --");
    $display("-----");
end

//首先，利用 $fopen 打開已經寫好的 golden data，並將檔案讀入
integer fd;
initial
begin
    fd = $fopen("golden.data","r");
end
integer i; //arr idx
integer fail; // count fail times
integer count; // total iterations
reg ge,gf,gg,gh; // golden
initial
begin
    count = 0;
    fail = 0;
    // 設定 mux 的 input variables
    for( i = 0;i < 16;i = i+1) begin
        s0 = i[0];
        s1 = i[1];
        s2 = i[2];
    end
end

```

```

s3 = i[3];
count = count + 1;
// 利用 $fscanf 讀取四行 golden data，並各別存到四個變數中
$fscanf(fd, "%d", ge);
$fscanf(fd, "%d", gf);
$fscanf(fd, "%d", gg);
$fscanf(fd, "%d", gh);
#10; // 讀完一排 golden data 後，延遲十秒，再做判斷
// 若如果 file 讀進來的數值與 wire 不同，則 fail 就加一，並顯示錯誤。
if((e != ge) || (f != gf) || (g != gg) || (h != gh)) begin
    fail = fail + 1;
    $display("Case %d:\n\tInput s0,s1,s2,s3 : %d,%d,%d,%d\n\tExpect
e,f,g,h : %d,%d,%d,%d\n\tOutput e,f,g,h :
%d,%d,%d,%d\n", count, s0, s1, s2, s3, ge, gf, gg, gh, e, f, g, h);
end
end

// 如果都沒有錯誤，則顯示通過，否則顯示失敗
if (fail === 0)
begin
    $display("\n");
    $display("\n");
    $display("***** _._ _,'\"\"`_. _ ");
    $display(" ** Congratulations !! ** (,~.`. _,'( |\\`-/| ");
    $display(" ** Simulation1 PASS!! ** `_.- ' \\ )-` ( , o o) ");
    $display("***** ` _ \\ _`\"\"'- ");
    $display("\n");
end
else
begin
    $display("\n");
    $display("\n");
    $display("***** |\\ _ , , - - , _ ");
    $display(" ** OOPS!! ** ZZZzz /,`. - ' ' - . ; - ; , _ ");
    $display(" ** Simulation1 Failed!! ** |,4- ) )- _ . , \\ ( ` '-");
    $display("***** ' _ _ ' ( _ / _ _ ' ` '- \\ _ ");
    $display("Totally has %d errors ", fail);
    $display("\n");
end

```

```

        // 完成後利用 $fclose 關閉檔案，並加上 $finish 結束模擬運算。
        $fclose(fd);
        $finish;


    end
endmodule

```

tb1-2.v

簡述題目：接線生

利用 Verilog 的 Gate Level 來描述保全系統電路並驗證

 

```

module tb ();
    // 設定多工器與解多工器所需的變數
    // Register
    reg s0,s1,s2,s3,a,b,c,d;
    wire e,f,g,h;
    problem1_2 pb2 (
        .mux_s0(s0),
        .mux_s1(s1),
        .demux_s0(s2),
        .demux_s1(s3),

```

```

        .a(a),
        .b(b),
        .c(c),
        .d(d),
        .e(e),
        .f(f),
        .g(g),
        .h(h)
    );
    // Initialization
    initial
    begin
        $display("-----");
        $display("-- Simulation Start --");
        $display("-----");
    end
    //READ file
    // 利用 $fscanf 讀取四行 golden data，並各別存到四個變數中
    integer fd;
    initial
    begin
        fd = $fopen("golden.data","r");
    end
    integer i,sel; //arr idx
    integer fail; // count fail times
    integer count; // total iterations
    reg ge,gf,gg,gh; // golden
    initial
    begin
        count = 0;
        fail = 0;
        // 設定 mux 的 input variables
        for( i = 0;i < 16;i = i+1) begin
            a = i[0];
            b = i[1];
            c = i[2];
            d = i[3];
            for (sel = 0 ;sel < 16 ;sel = sel + 1) begin

```

```

// 設定 demux 的 input variables
s0 = sel[0];
s1 = sel[1];
s2 = sel[2];
s3 = sel[3];
count = count + 1;
$fsscanf(fd,"%d %d %d %d",ge,gf,gg,gh);
#10; // 讀完一排 golden data 後，延遲十秒，再做判斷
// 若 file 讀進來的數值與 wire 不同，則 fail 就加一，並顯示錯誤。
if((e != ge) || (f != gf) || ( g != gg) || (h !=
gh)) begin
    $display("Case %d :\n\t Input a,b,c,d :
%d,%d,%d,%d\n\tMux s1,s0 : %d,%d\n\tDemux s1,s0 : %d,%d\n\tExpect
e,f,g,h : %d,%d,%d,%d\n\tOutput e,f,g,h :
%d,%d,%d,%d\n",count,a,b,c,d,s1,s0,s3,s2,ge,gf,gg,gh,e,f,g,h);
    fail = fail + 1;
end
end
end

// 如果都沒有錯誤，則顯示通過，否則顯示失敗
if (fail === 0)
begin
    $display("\n");
    $display("\n");
    $display(" ***** _.- _.-'\\"";
    $display(" ** Congratulations !! ** (,-.\`._,'( |\\`-/| ");
    $display(" ** Simulation1 PASS!! ** \`.-.' \\ )-^( , o o) ");
    $display(" ***** \`- \\ _'\\"";
    $display("\n");
end
else
begin
    $display("\n");
    $display("\n");
    $display(" ***** |\\ _./,---,/_ ");
    $display(" ** OOPS!! ** ZZZzz /,\`.-'\`' _.- ;;;/_ ");
    $display(" ** Simulation1 Failed!! ** |,4- ) )-/_., \\ ( \`'-! ");
    $display(" ***** '---'(_/_-'\`'-'\\"";

```

```

$display("      Totally has %d errors      ", fail);

$display("\n");

end

// 完成後利用 $fclose 關閉檔案，並加上 $finish 結束模擬運算。
$fclose(fd);
$finish;


end
endmodule

```

tb1-2.v

簡述題目：接線生

利用 Verilog 的 Gate Level 來描述保全系統電路並驗證

 

```

module tb ();
    // 設定多工器與解多工器所需的變數
    // Register
    reg s0,s1,s2,s3,a,b,c,d;
    wire e,f,g,h;
    problem1_2 pb2 (
        .mux_s0(s0),
        .mux_s1(s1),
        .demux_s0(s2),

```



```

        .demux_s1(s3),
        .a(a),
        .b(b),
        .c(c),
        .d(d),
        .e(e),
        .f(f),
        .g(g),
        .h(h)
    );
// Initialization
initial
begin
    $display("-----");
    $display("-- Simulation Start --");
    $display("-----");
end
//READ file
//首先，利用 $fopen 打開已經寫好的 golden data，並將檔案讀入
integer fd;
initial
begin
    fd = $fopen("golden.data","r");
end
integer i,sel; //arr idx
integer fail; // count fail times
integer count; // total iterations
reg ge,gf,gg,gh; // golden
initial
begin
    count = 0;
    fail = 0;
    // 設定 mux 的 input variables
    for( i = 0;i < 16;i = i+1) begin
        a = i[0];
        b = i[1];
        c = i[2];
        d = i[3];
    end
end

```

```

for (sel = 0 ; sel < 16 ; sel = sel + 1) begin
    // 設定 demux 的 input variables
    s0 = sel[0];
    s1 = sel[1];
    s2 = sel[2];
    s3 = sel[3];
    count = count + 1;
    // 利用 $fscanf 讀取四行 golden data，並各別存到四個變數中
    $fscanf(fd,"%d %d %d %d",ge,gf,gg,gh);
    #10; // 讀完一排 golden data 後，延遲十秒，再做判斷
    // 若 file 讀進來的數值與 wire 不同，則 fail 就加一，並顯示錯誤。
    if((e != ge) || (f != gf) || (g != gg) || (h !=
gh)) begin
        $display("Case %d :\n\t Input a,b,c,d :
%d,%d,%d,%d\n\tMux s1,s0 : %d,%d\n\tDemux s1,s0 : %d,%d\n\tExpect
e,f,g,h : %d,%d,%d,%d\n\tOutput e,f,g,h :
%d,%d,%d,%d\n",count,a,b,c,d,s1,s0,s3,s2,ge,gf,gg,gh,e,f,g,h);
        fail = fail + 1;
    end
end
end
// 如果都沒有錯誤，則顯示通過，否則顯示失敗
if (fail === 0)
begin
    $display("\n");
    $display("\n");
    $display("***** _.-_ _.-'\\"";
    $display(" ** Congratulations !! ** (,-`._, '( |\\`-/| ");
    $display(" ** Simulation1 PASS!! ** `.-, '\\ )-` ( , o o) ");
    $display("***** `-- \\_`\\'- ");
    $display("\n");
end
else
begin
    $display("\n");
    $display("\n");
    $display("***** |\\ _.,,---, _ ");
    $display(" ** OOPS!! ** ZZZzz /,-`-`'- _.- ;;; _ ");

```

```

$display("    ** Simulation1 Failed!! **    |,4- ) )-,._ ,\\ ( `'_");
$display("    *****                      '---'(_/--' `-'\\_)    ");
$display("    Totally has %d errors                ", fail);

$display("\\n");

end

// 完成後利用 $fclose 關閉檔案，並加上 $finish 結束模擬運算。
$fclose(fd);
$finish;


end

endmodule

```

tb2-1.v

簡述題目：半加器

 

```

module tb ();
    // 設定半加器輸入與輸出所需的變數
    // Register
    reg a,b;
    wire s,c;
    problem2_1 pb3 (
        .a(a),
        .b(b),
        .c(c),
        .s(s)
    );
    // Initialization
    // 利用行為層次語法，設定各個初始區塊
    initial
    begin
        $display("-----");
        $display("-- Simulation Start --");
        $display("-----");
    end
    //READ file

```

```

//利用 $fopen 打開我們自行編寫的 golden data，並將檔案讀入
integer fd;
initial
begin
    fd = $fopen("golden.data","r");
end
integer i;
integer fail;
integer count;
reg gc,gs;
initial
begin
    count = 0;
    fail = 0;
    // 設定 半加器 的 input variables
    for (i = 0; i < 4; i = i + 1) begin
        a = i[0];
        b = i[1];
        // 利用 $fscanf 讀取兩行 golden data，並各別存到兩個變數中
        $fscanf(fd,"%d %d",gc,gs);
        count = count + 1;
        #10; // 讀完一排 golden data 後，延遲十秒，再做判斷
        // 若 file 讀進來的數值與 wire 不同，則 fail 就加一，並顯示錯誤。
        if((gc != c) || (gs != s))begin
            fail = fail + 1;
            $display("Case %d :\n\tInput a,b : %d,%d\n\tExpect
c,s : %d,%d\n\tOutput c,s : %d,%d\n",count,a,b,gc,gs,c,s);
        end
    end
    // 如果都沒有錯誤，則顯示通過，否則顯示失敗
    if (fail == 0)
    begin
        $display("\n");
        $display("\n");
        $display("***** _.- _,-'\\"";
        $display(" ** Congratulations !! ** (-.-._, '( |\\`-/| ");
        $display(" ** Simulation1 PASS!! ** `.-.' \\ )-` ( , o o) ");
        $display("***** _.- \\_-'\\'- ");

```

```

        $display("\n");

    end

    else

    begin

        $display("\n");

        $display("\n");

        $display("*****          |\\      _,,---,,_      ");

        $display("  **  OOPS!!          **  ZZZzz /,'-'\\'  -.' ;;;,_ ");

        $display("  **  Simulation1 Failed!!  **      |,4-  ) )-,_., \\ (  `-' ");

        $display("*****          '---'(_/_-'`-'\\_      ");

        $display("      Totally has %d errors          ", fail);

        $display("\n");

    end

    // 完成後利用 $fclose 關閉檔案，並加上 $finish 結束模擬運算。
    $fclose(fd);

    $finish;

end

endmodule

```

tb2-2.v

簡述題目：全加器

A	B	C	Carry	Sum
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

module tb ();

// 設定全加器輸入與輸出所需的變數

```

reg a,b,c;
wire s,carry;
problem2_2 pb4 (
    .a(a),
    .b(b),
    .c(c),
    .s(s),
    .carry(carry)
);
// Initialization
initial
begin
    $display("-----");
    $display("-- Simulation Start --");
    $display("-----");
end
//READ file
integer fd;
initial
begin
    fd = $fopen("golden.data","r");
end
integer i;
integer fail;
integer count;
reg gc,gs;
initial
begin
    count = 0;
    fail = 0;
    // 設定 全加器 的 input variables
    for (i = 0; i < 8; i = i + 1) begin
        a = i[0];
        b = i[1];
        c = i[2];
        // 利用 $fscanf 讀取兩行 golden data，並各別存到兩個變數中
        $fscanf(fd,"%d %d",gc,gs);
        count = count + 1;
    end
end

```

```

#10; // 讀完一排 golden data 後，延遲十秒，再做判斷
// 若 file 讀進來的數值與 wire 不同，則 fail 就加一，並顯示錯誤。
if((gc != carry) || (gs != s))begin
    fail = fail + 1;
    $display("Case %d :\n\tInput a,b,c :
%d,%d,%d\n\tExpect c,s : %d,%d\n\tOutput c,s :
%d,%d\n",count,a,b,c,gc,gs,carry,s);
end
end
// 如果都沒有錯誤，則顯示通過，否則顯示失敗
if (fail === 0)
begin
    $display("\n");
    $display("\n");
    $display("***** _._ _,'\"`-._ ");
    $display(" ** Congratulations !! ** (,-`._,'( |\\`-/| ");
    $display(" ** Simulation1 PASS!! ** `-,-' \\ )-( , o o) ");
    $display("***** ` _ \\_\"'- ");
    $display("\n");
end
else
begin
    $display("\n");
    $display("\n");
    $display("***** |\\ _,,---, _ ");
    $display(" ** OOPS!! ** ZZZzz /,-'-' _ _ ;;;, _ ");
    $display(" ** Simulation1 Failed!! ** |,4- )-,_ _ ,\\ ( `'-");
    $display("***** '---'(_/--' `-'\\_ ");
    $display("Totally has %d errors ", fail);
    $display("\n");
end
// 完成後利用 $fclose 關閉檔案，並加上 $finish 結束模擬運算。
$fclose(fd);
$finish;
end
endmodule

```

# 心得

## 組員一 林珮玉 E24084096

這次實驗因為疫情的關係改為線上，原本的 FPGA 進階課程也取消了實作的機會，有一點點可惜，不過我覺得助教這次的實驗作業出的很棒，讓我們更熟悉 Verilog 語法以及 testbench、golden data 和模擬的關係，透過一行一行逐句頗析，讓我更了解 testbench 在做什麼，也發現其實沒有想像中複雜！如果有機會的話，也希望可以自己寫寫看 testbench。

## 組員二 廖本恩 E24102179

在用了一學期的 testbench 後，終於有機會學習裡面的內容。相對於其他程式語言，要經過 testbench 的驗證應該是 verilog 最特別的一點，以後自己寫其他專案時也會需要寫出 testbench，所以能夠先分析助教的寫法對以後一定是十分有幫助。

## 組員三 蘇冠誠 E24084143

testbench(tb)這東西過去我有寫過，所以我明白它受不受人歡迎是來自於在它上面耗費的心思，我當時寫 tb 只是簡易地檢查 verilog 的程式有沒有問題而已。換個方式思考，tb 即是寫 verilog 而言不可忽略的部分。