

邏輯系統實驗

Lab 7 Verilog – Sequential Design (2)

2022/04/20


第 5 組	
組員姓名	學號
林珮玉	E24084096
廖本恩	E24102179
蘇冠誠	E24084143

實作題(一): 6-bit Johnson Counter


1. 簡述題目：

使用 Use 6 Asynchronous Set/Reset D Flip-Flop 建立 6-bit Johnson Counter。


Johnson counter					
State	Q0	Q1	Q2	Q3	
0	0	0	0	0	
1	1	0	0	0	
2	1	1	0	0	
3	1	1	1	0	
4	1	1	1	1	
5	0	1	1	1	
6	0	0	1	1	
7	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	

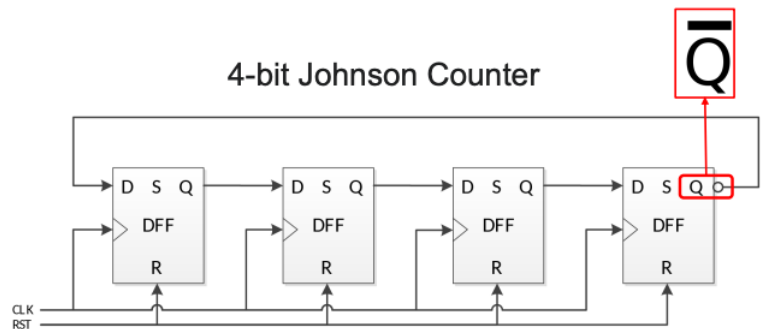

D Flip-Flop Template

 

Asynchronous Set/Reset D Flip-Flop

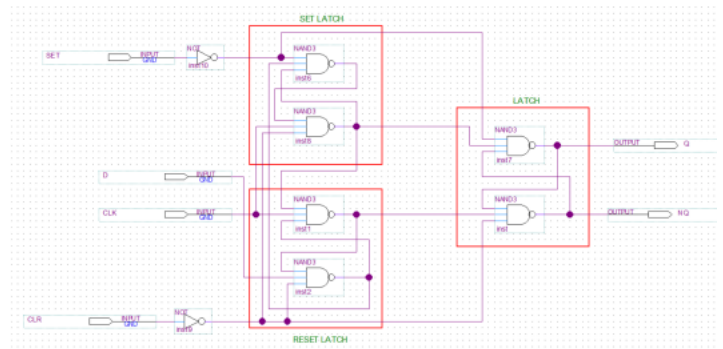

2. 實現方式：

JohnsonCounter.v

```
module JohnsonCounter(clk, rst, q);  
    input    clk;  
    input    rst;  
    output [5:0] q;  
  
    reg [5:0] q;  
  
    always @(posedge clk)  
    begin
```


```

if(rst)
    q=6'd0;
else
    begin
        q[5]<=q[4];
        q[4]<=q[3];
        q[3]<=q[2];
        q[2]<=q[1];
        q[1]<=q[0];
        q[0]<=(~q[5]);
    end
end
endmodule

```

3. 結果呈現

Waveform of 6-bit Johnson Counter

 


實作題(二): Stack with 8 Element

1. 簡述題目：

藉由 LIFO (Last in, First out) 的概念，使用 combination of Vector and Array 建立 8-bit 的 Stack。過程利用 reg[7:0] 或 memory[7:0] 建立 Stack 的記憶元素，並創建一個變數來記錄最新的元素。而計算的部分需使用 combination Block，更新記憶體的部分則是使用 Sequential

Block °

 

2. 實現方式：

Stack.v

```
module Stack(clk, rst, operation, in, out, empty, full);
    input    clk;
    input    rst;
    input [1:0] operation;
    input [7:0] in;
    // Register
    output reg [7:0] out;
    output reg empty;
    // Wire
    output reg full;
    integer pointer;
    reg [7:0] memory [7:0];

    always @(rst)
    begin
        pointer = -1;
        empty = 1;
        full = 0;
    end

    always @(posedge clk)
    begin
        case(operation)
            2'b00::
            2'b01:
                if(full == 1)
```


```

        $display("Stack is full!\n");
    else
        begin
            pointer = pointer+1;
            memory[pointer] = in;
        end
    2'b10:
        if(empty === 1)
            $display("Stack is empty!");
        else
            begin
                out = memory[pointer];
                pointer = pointer-1;
            end
    2'b11:
        pointer = -1;
    default;
endcase

begin
if(pointer === -1)
    begin
        empty = 1;
        full = 0;
    end
else if(pointer === 7)
    begin
        full = 1;
    end
else
    begin
        full = 0;
        empty = 0;
    end
end
end
endmodule

```

3. 結果分析：

 

先看有 Reset 的時候，當 operator 為 01 時會進行 push，把數字 10, 20 推入 stack，接著 10 是 pop 把後面的數字 20 pop 出來，然後一樣 01 繼續將數字 30, 40, 0, 50 送入，遇 10 則把最後面的 50 pop 出來，遵循 LIFO 依此類推。

實作題(三): Queue with 8 Element

1. 簡述題目：

藉由 FIFO (First in, First out) 的概念，使用 combination of Vector and Array 建立 8-bit 的 Queue。過程利用 reg[7:0] 或 memory[7:0] 建立 Stack 的記憶元素，並創建一個變數來記錄最新的元素。而計算的部分需使用 combination Block，更新記憶體的部分則是使用 Sequential Block。

<注> Dequeue 過程永遠是丟去最老的那個，丟掉之後要將所有的元素 shift one 並將 index variable 減一。



2. 實現方式：

Queue.v

```

module Queue(clk, rst, operation, in, out, empty, full);
    input    clk;
    input    rst;
    input [1:0] operation;
    input [7:0] in;
    // Register
    output reg [7:0] out;
    output reg    empty;
    // Wire
    output reg    full;
    reg [7:0] memory [7:0];
    integer front;
    integer rear;

    always @(rst)
    begin
        front = 0;
        rear = 0;
        empty = 1;
        full = 0;
    end

    always @(posedge clk)
    begin
        case(operation)
            2'b00::
            2'b01:
                begin
                    if(full == 1) $display("Queue is full!\n");
                else
                    begin
                        memory[rear] = in;
                        rear = rear + 1;
                        empty = 0;
                        if(rear == 8) rear = 0;
                        if(front == rear) full = 1;
                    end
                end
        endcase
    end
end


```

```

2'b10:
begin
    if(empty === 1) $display("Queue is empty!\n");
    else
        begin
            out = memory[front];
            front = frontmodule Queue(clk, rst,
operation, in, out, empty, full);
2'b11:
begin
    front = 0;
    rear = 0;
    empty = 1;
    full = 0;
end
default:    $display("Error!");
endcase
end
endmodule

```

3. 結果分析：

 

看有 Reset 的時候，當 operator 為 01 時會進行 push，把數字 10, 20 推入 Queue，接著 10 是 pop 把第一個加入的數字 10 pop 出來，然後一樣 01 繼續將數字 30, 40, 0, 50 送入，遇 10 則把首位 20 pop 出來，遵循 FIFO 依此類推。

Test Yourself's Answer

1. Blocking	<pre> initial begin ... A = 1; B = 0; ... A = B; B = A; </pre> <p>B = ? is used A = ? is used</p>	<pre> initial begin ... A = 1; B = 0; ... B = A; A = B; </pre> <p>A = ? is used B = ? is used</p>
	<hr/>	
2. Non-Blocking	<pre> initial begin ... A <= 1; B <= 0; ... A <= B; B <= A; </pre> <p>B = ? is used A = ? is used</p>	<pre> initial begin ... A <= 1; B <= 0; ... B <= A; A <= B; </pre> <p>A = ? is used B = ? is used</p>

	Initial Begin	Initial Begin
1. Blocking	A=0, B=0	A=1, B=1
2. Non-Blocking	A=1, B=0	A=1, B=0

心得

組員一 林珮玉 E24084096

時隔兩週又是令人期待的 verilog 課程，這週是我們第一次在課堂跑完模擬（終於不用再拿回家跑再用 mail 傳給助教檢查了）也很幸運的成為第一個做完的組別，果然如同我的夥伴所說的，安裝好軟體接下來的實驗就會十分順利。這次課程安排得很不錯，有先幫我們複習之前的 Clock、Latch & Flip-Flop，然後再銜接到 Synchronous & Asynchronous Reset 以及 Blocking 和 Non-blocking 的指派方法。在預習的時候覺得有點挑戰性，原本以為自己大概是要待好待滿才有辦法寫完，不過很感謝我的夥伴，一次把 Stack 和 Queue 解決，而我負責 Johnson Counter。這次這次花了半小時在檢查語法問題，希望藉由這次磨練，下週會更順利！

組員二 廖本恩 E24102179

本次實驗實作到 stack 跟 queue 兩個資料結構，其實比較像在寫 C，只是變數改成二進位而已。而本次也因為語法的問題花了蠻多時間，例如大括號及暫存數值要用 register 而不是 wire 等，但是也學習到如何處理 verilog compile 時的 error，相信對之後的實驗很有幫助

組員三 蘇冠誠 E24084143

verilog 筆記：

1. module 寫法：

```
module_type module_name(i/o);  
module_type(i/o);
```

2. 多數指令記得要加分號作結

追加：

3. verilog 不(常)用大括號，請用 begin...end 或 case...endcase 等等指令作替換

4. 當 error 出現在同步或非同步替代時，那麼就先去看看輸出是不是還沒設成 output reg，這類問題通常出現在這地方